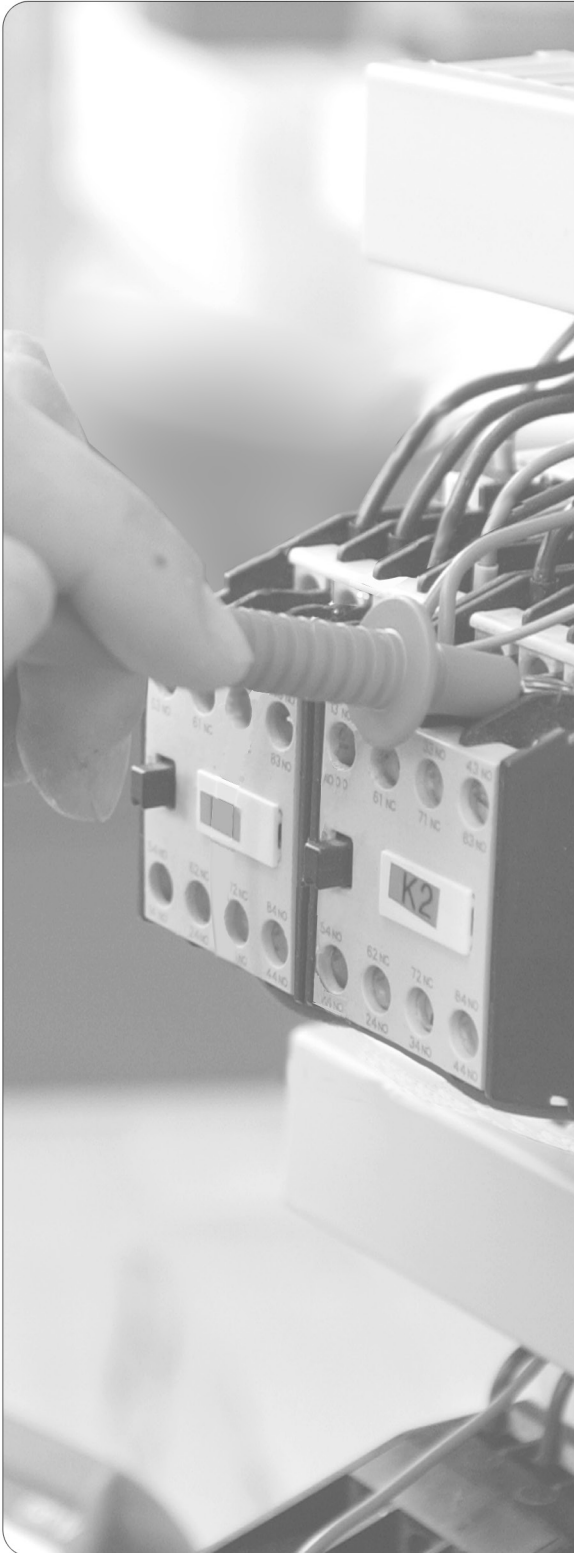


Prüflingsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Berufs-Nr.

3090

Einsatzgebiete:

- EG1: Energieverteilungsanlagen/-netze (3091)
- EG2: Gebäudeinstallationen/-netze (3092)
- EG3: Betriebsanlagen, Betriebsausrüstungen (3093)
- EG4: Produktions-/verfahrenstechnische Anlagen (3094)
- EG5: Schalt- und Steueranlagen (3095)
- EG6: Elektrotechnische Ausrüstungen (3096)

Arbeitsauftrag Praktische Aufgabe

Bereitstellungsunterlagen für
den Ausbildungsbetrieb
Vorbereitungsunterlagen für
den Prüfling
Sommer 2022

S22 3090 B1/B2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2022, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung Teil 2 hat der Prüfling eine praktische Aufgabe vorzubereiten und durchzuführen.

Für den Arbeitsauftrag sind vom Ausbildungsbetrieb die in dem Heft „Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ und die in diesem Heft aufgeführten Prüfungsmittel bereitzustellen. Diese Prüfungsmittel und die beiden Hefte sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung Teil 2 zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit prüfen kann.

Dieses Heft und das Heft „Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ hat der Prüfling zur praktischen Aufgabe mitzubringen.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass die Arbeitskleidung den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen muss.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der Prüfling bezüglich der geltenden Arbeitsvorschriften (z. B. DGUV-Vorschriften, DIN VDE 0105-100) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat.

Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsunterweisung erhalten hat.


Für den Unterweisungsnachweis kann ein firmeninternes oder das Onlineformular (www.ihk-pal.de) verwendet werden.

Den unterschriebenen Unterweisungsnachweis hat der Prüfling vor Beginn der Prüfung vorzulegen.

Ohne sichere Arbeitskleidung und ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.

Abschlussprüfung Teil 2, Prüfungsbereich Arbeitsauftrag – Variante 2

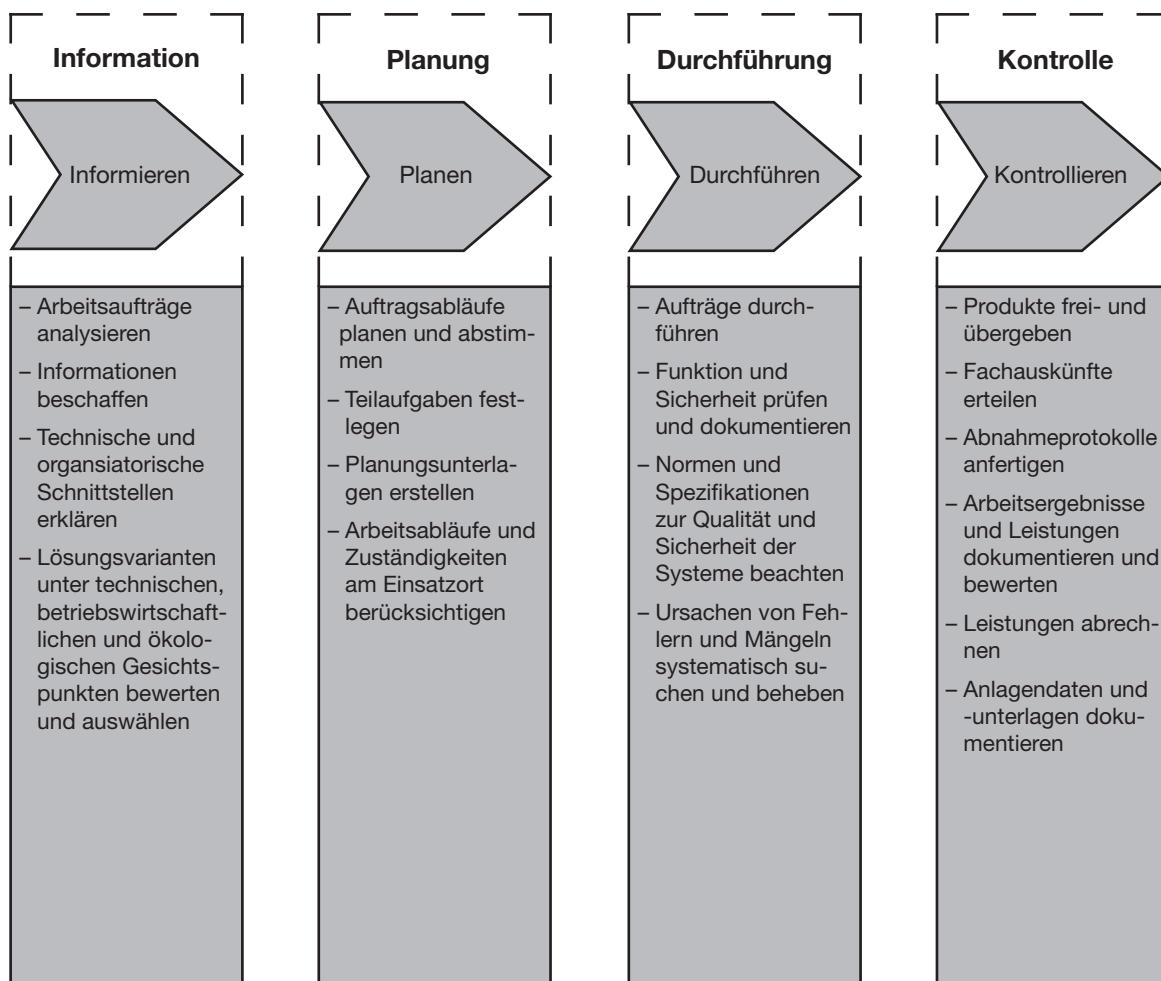Kompletter Handlungszyklus für die Vorbereitung sowie die Durchführung der Arbeitsaufgabe



Im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag soll der Prüfling eine praktische Arbeitsaufgabe in 14 Stunden vorbereiten, durchführen, nachbereiten und mit aufgabenspezifischen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein begleitendes Fachgespräch von höchstens 20 Minuten führen. Die Durchführung der Arbeitsaufgabe dauert sechs Stunden. Durch Beobachtungen der Durchführung, die aufgabenspezifischen Unterlagen und das Fachgespräch sollen die prozessrelevanten Qualifikationen in Bezug auf die Durchführung der Arbeitsaufgabe bewertet werden.

**Arbeitsauftrag
Allgemein****Elektroniker/-in für
Betriebstechnik**

Der Prüfling hat im Prüfungsverlauf in 8 Stunden eine Steuerungsaufgabe zu planen (z. B. Schaltpläne, Stücklisten erstellen), die Schaltgeräte auf dem Prüfungsgestell zu montieren, die Schaltung zu verdrahten, das Automatisierungssystem zu programmieren, die Anlage in Betrieb zu nehmen und zu testen.

Im weiteren Prüfungsverlauf ist in 6 Stunden unter Aufsicht des Prüfungsausschusses eine Erweiterung/Ergänzung der elektrotechnischen Anlage durchzuführen.

Folgende Arbeiten sollten **vor** Beginn der 8 h durchgeführt werden:

- Die in dem Heft „Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ und die in diesem Heft benannten Materialien zusammenstellen und deren Preise ermitteln
- Aufbau der Montageplatte (Kabelkanal, Hutschienen und Steckkartenhalter)
- Aufbau der Prozess-Simulationsplatine mit Funktionstest
- Anschließen der 18-poligen Verbindungsleitung an -X3
- Erstellen der Verbindung zwischen -X4 und dem Automatisierungssystem


Zur Bereitstellung und Vorbereitung erhalten Sie die aufgeführten Unterlagen (vorliegendes Heft).

Bereitstellungsunterlagen:


- Aufbau der Prozess-Simulationsplatine
- Liste des Verbrauchsmaterials für die Vorbereitung und Durchführung

Vorbereitungsunterlagen:

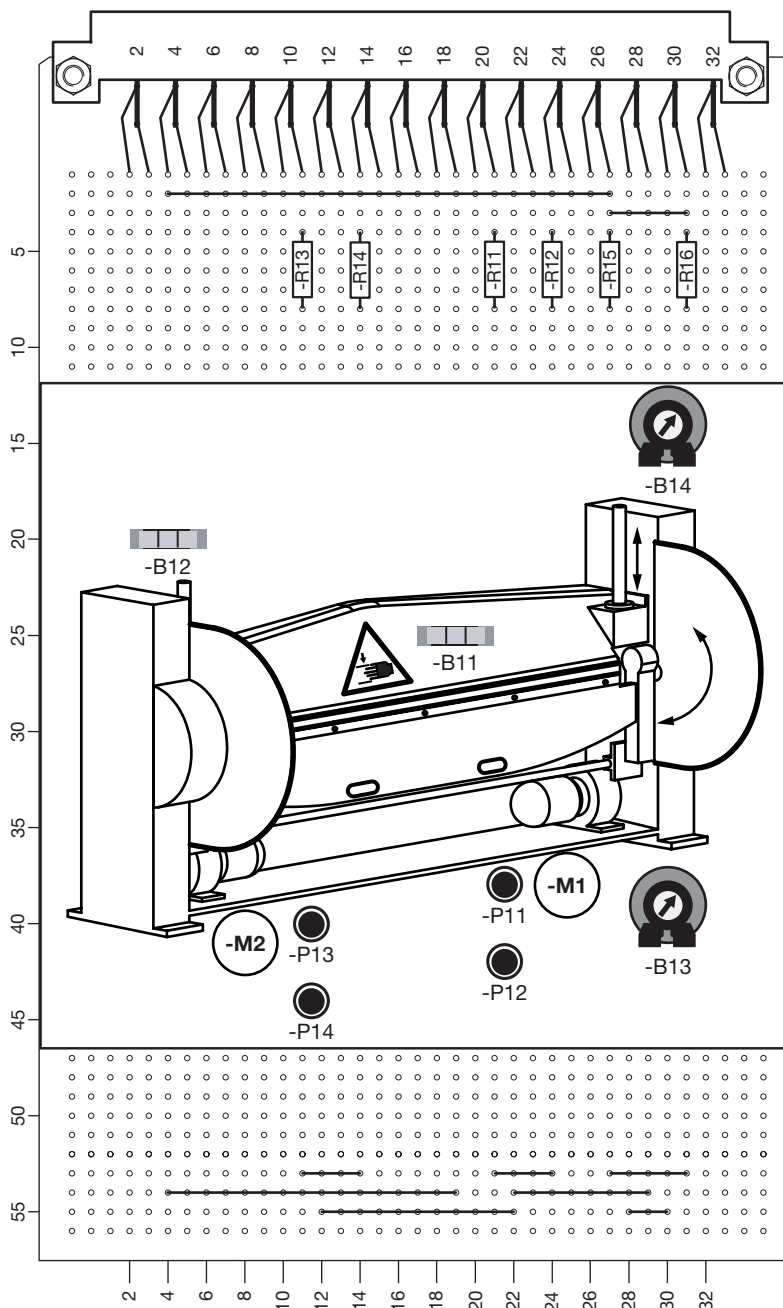- Allgemeine Informationen
- Beschreibung des Arbeitsauftrags
- Aufbauvorschlag für die Montageplatte
- Aufbauvorschlag für die Bedieneinheit
- Klemmenplan
- Steckkartenhalter
- Stromlaufplan: Hauptstromkreis
- Stromlaufplan: Steuerstromkreis
- Anschlussplan: Eingabebaugruppe
- Anschlussplan: Ausgabebaugruppe
- Zuordnungsliste
- Programmdokumentation
- Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 (Auszug)



1 Anschlussbild Kontaktleiste

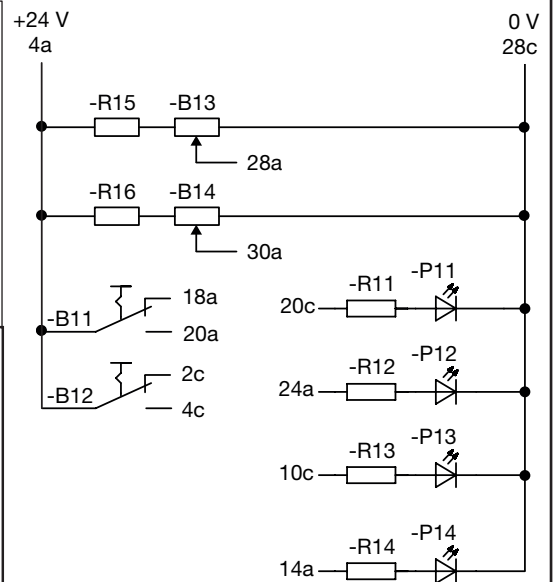

Hinweis: Die Grundstellung der Schiebeschalter -B11 bis -B12 sind entsprechend der Vorgabe „Anschlussbild Kontaktleiste“ einzustellen.

7			Kupferdraht verzinnt	
6	2	-R15,-R16	Widerstand passend zu Pos.-Nr. 5	12 kΩ
5	2	-B13, -B14	Potenziometer	10 kΩ, Rastermaß 2,54
4	4	-R11 bis -R14	Widerstand passend zu Pos.-Nr. 3	($U_B = 24\text{ V}$)
3	4	-P11 bis -P14	LED Ø 3 mm	4 × gn
2	2	-B11 bis -B12	Miniatur-Schiebeschalter	1 Wechsler
1	1	-A1/-X10	Lochstreifenplatine mit Stiftleiste	32-polig a-c
Pos.-Nr	Menge	Kennzeichnung	Bezeichnung	Typ/Wert/Norm


IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022


Arbeitsauftrag
Bereitstellung für die praktische Aufgabe
Prozess-Simulation

Elektroniker/-in für
Betriebstechnik

2 Bestückungsseite

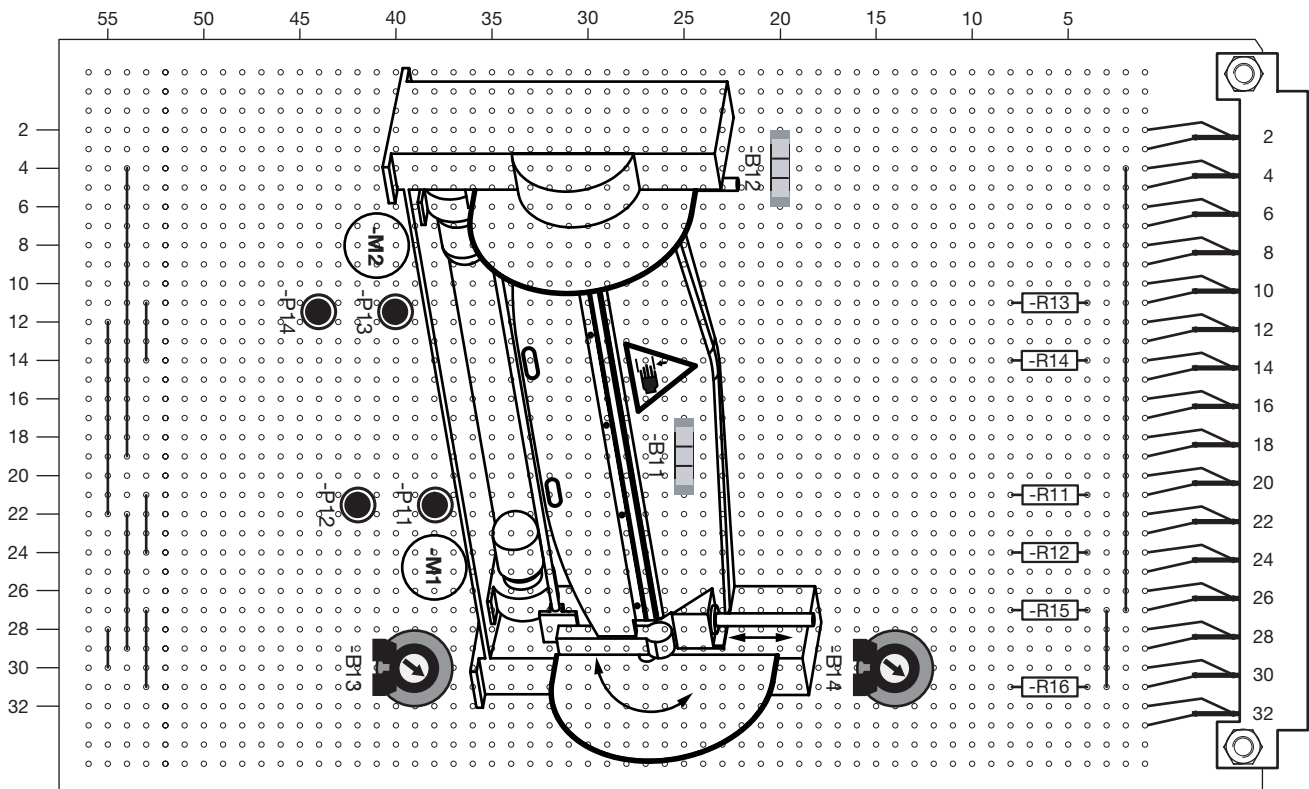

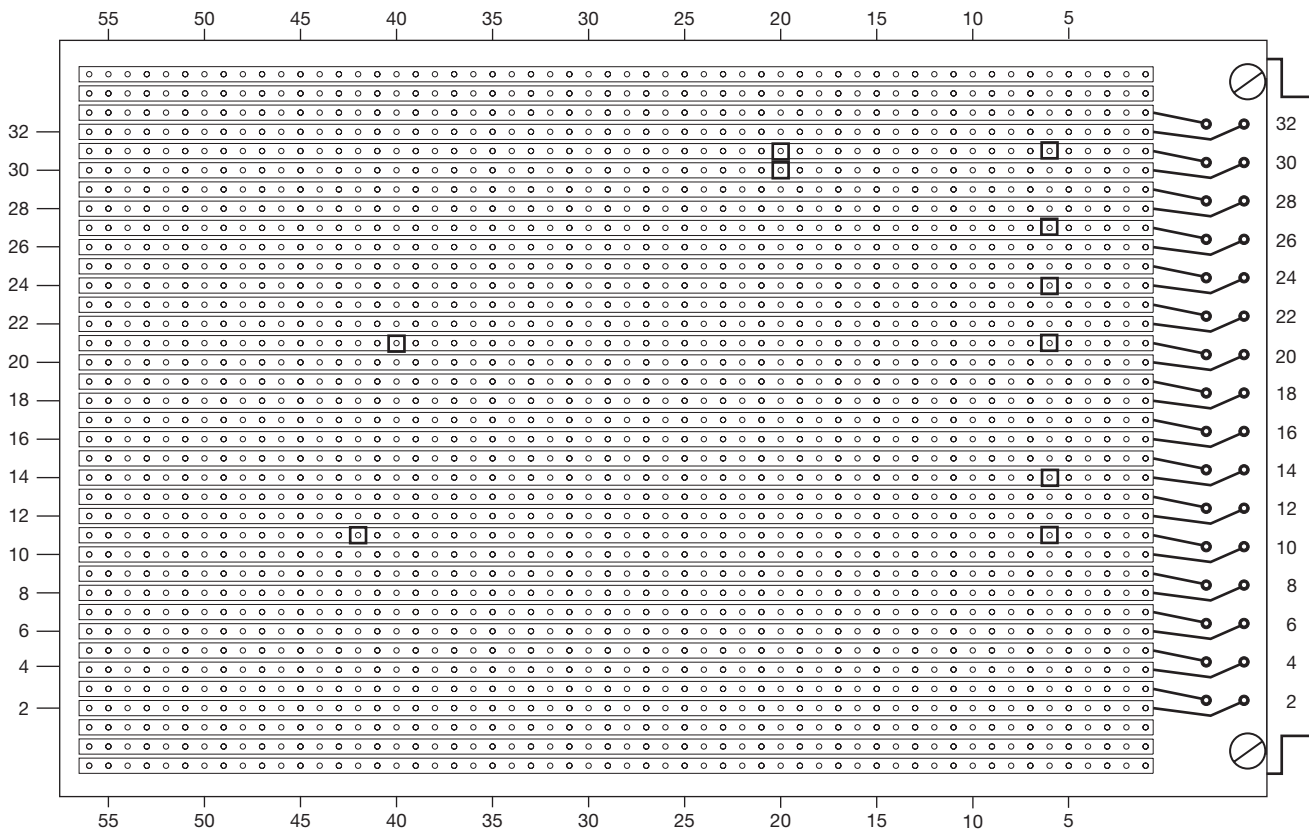3 Leiterbahnunterbrechungen auf der Kupferseite



IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022

Arbeitsauftrag
Bereitstellung für die praktische Aufgabe
Prozess-Simulation

Elektroniker/-in für
Betriebstechnik

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022		
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Allgemeine Information	Elektroniker/-in für Betriebstechnik	

1 Allgemein

Zur „Vorbereitung der praktischen Aufgabe“ ist das Material aus den „Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ und den Bereitstellungsunterlagen zu verwenden, wobei die gültigen Normen und Vorschriften sowie Anforderungen an den Auftragnehmer zu beachten sind.

Die vorgegebenen Arbeitsblätter sind zu verwenden und können, falls erforderlich, mit eindeutiger Kennzeichnung der Zugehörigkeit erweitert werden.

Kennzeichnen Sie vor Abschluss der „Vorbereitung der praktischen Aufgabe“ alle Unterlagen, auch Ihre innerbetrieblichen sowie selbst erstellten Dokumentationen, mit Ihrem Vor- und Familiennamen und Ihrer Prüfungsnummer und legen Sie diese sortiert im Schnellhefter ab.

Die funktionierende Anlage und der mit Ihren Unterlagen und innerbetrieblich vorgegebenen beziehungsweise selbst angefertigten Dokumentationen erstellte Schnellhefter müssen am Prüfungstag (6 h) vorliegen.

2 Vorgabezeit: 8 h

3 Auftragsplanung

Vor Beginn der Arbeit sind organisatorische Fragen zu klären. Dazu gehören insbesondere

- die Arbeitsorganisation (Arbeitsabläufe, Betriebsmittel, Arbeitszeit),
- die Überprüfung/Ergänzung der vorhandenen Unterlagen bzw. die Erstellung der geforderten Schaltungsdokumentationen (Pläne, Steuerungsprogramme, Beschreibungen, Materiallisten usw.),
- die Festlegung der Rahmenbedingungen (Art der Anlage, Verdrahtungsart usw.),
- die Beschaffung des erforderlichen Materials,
- die Abstimmung der Arbeiten mit dem Kunden.

4 Ausführung Kundenauftrag (Prüfungsauftrag)

Der benötigte Schaltschrank wird durch eine Montageplatte 600 mm × 600 mm nachgebildet. Der Netzanschluss erfolgt mit einem 5-poligen 16-A-CEE-Stecker. Die Bedieneinheit ist über die Klemmleiste -X3 anzuschließen. Das Automatisierungssystem ist über die Klemmleiste -X4 anzuschließen. Die geschirmte Leitung für die Analogwerterfassung ist direkt am Automatisierungssystem und am Steckkartenhalter -X10 anzuschließen.

Notwendige Klemmpunkte für die Steuerspannung, außer der Bedieneinheit (-X3) sowie der Steuerung (-X4), sind über -X2 zu führen. An der Klemmleiste -X1 sind alle Dreh- und Wechselstromanschlüsse anzuschließen. Die Anlagensimulation erfolgt mithilfe der Prozess-Simulationsplatine. Die Prozess-Simulationsplatine ist über den Steckkartenhalter -X10 anzuschließen.

Die Hauptstromkreise sind vollständig bis zur Klemmleiste -X1 zu verdrahten. Beachten Sie die richtige Absicherung der benötigten Stromkreise.

Montieren Sie anhand der Unterlagen die Steuerung in Anlehnung an DIN EN 60204-1 und nach betriebsüblichen Vorgaben. Ergänzen Sie die Dokumentation. Erstellen Sie das Steuerungsprogramm für die Anlage. Die Dokumentation für das Programm kann in Form eines betriebsüblichen Ausdrucks beigelegt werden. Nach der Fertigstellung der Anlage entsprechend dem Kundenauftrag erfolgt die Inbetriebnahme mit einer Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und einer Funktionskontrolle. Die Prüfung ist durch ein Prüfprotokoll (z. B. beiliegendes Protokoll) zu dokumentieren, das am Prüfungstag mitzubringen ist.

5 Auftragskontrolle

Prüfen Sie die Unterlagen, die zum Prüfungstag mitgebracht werden sollen, auf Vollständigkeit.

6 Dokumentation

Alle Dokumentationen des Kundenauftrags (Prüfungsauftrags) sind in einem Schnellhefter geordnet oder in betriebsüblicher Form am Prüfungstag in den Prüfungsbetrieb mitzubringen. Weiterhin sind die Standard-Bereitstellungsunterlagen, die Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb, der Unterweisungsnachweis und alle Unterlagen, die für die „Vorbereitung der praktischen Aufgabe“ notwendig waren, mitzubringen.

7 Prüfungstag im Prüfungsbetrieb (Änderungsauftrag)

Am Prüfungstag sind in den Prüfungsbetrieb mitzubringen:


- die restlichen Geräte aus den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb
- Verbrauchsmaterialien, Hilfsmittel, Prüfmittel und Werkzeuge laut Vorabinformation und notwendige Geräte zur Änderung des Steuerungsprogramms (Dokumentation kann handschriftlich erfolgen)
- die funktionierende Prozess-Simulationsplatine
- die funktionierende komplette Steuerung laut Kundenauftrag der Vorbereitung
- alle geforderten Dokumentationen

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022		
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Beschreibung des Arbeitsauftrags	Elektroniker/-in für Betriebstechnik	

1 Beschreibung des Kundenauftrags der Vorbereitung

Sie bekommen den Auftrag, für die abgebildete Anlage einen Schaltschrank mit einem Bedienteil aufzubauen und den Haupt- und Steuerstromkreis nach Kundenvorgaben mittels eines Automatisierungssystems zu realisieren.

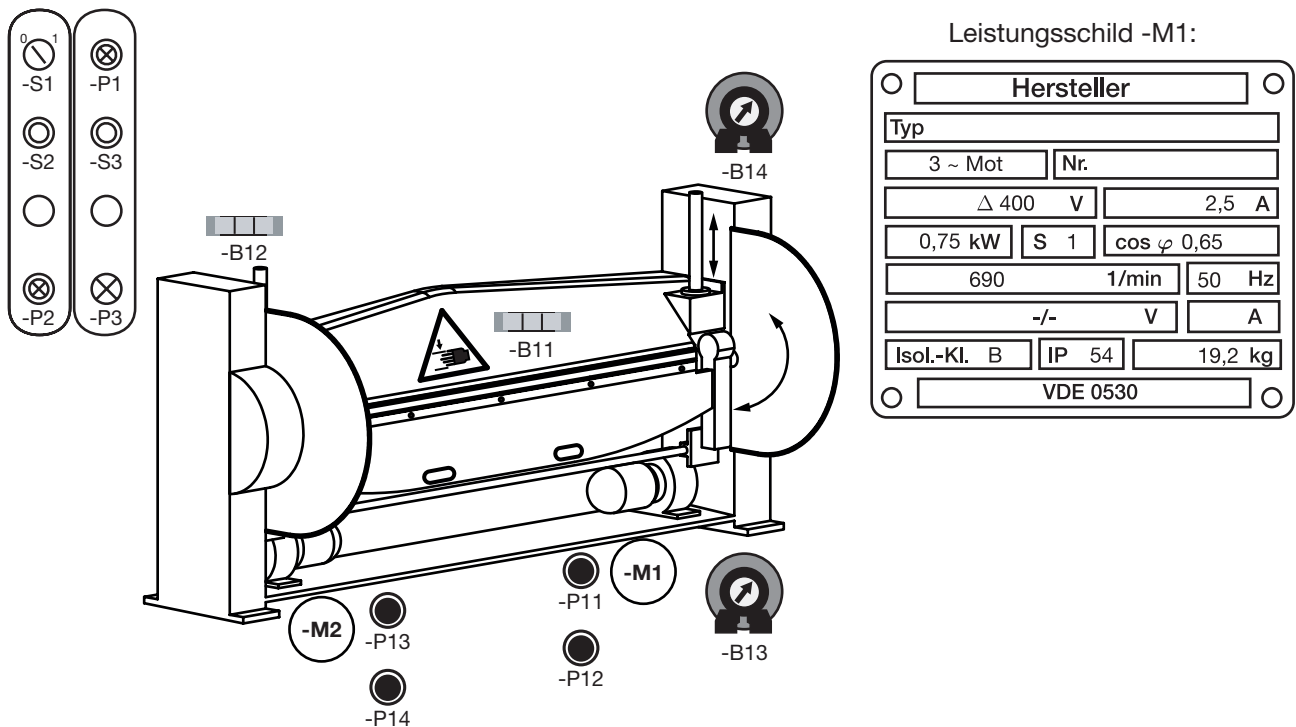2 Technologieschema: Schwenkbiegemaschine



Beschreibung: Prozess-Simulation

-M1	Motor „Spannwange“
-B11	Sensor „Spannwangen geschlossen“, NC
-B12	Grenztaster „Anschlag Oberwange“, NC
-P11	Anzeige „-M1 Rechtslauf“
-P12	Anzeige „-M1 Linkslauf“

Beschreibung: Bedienteil

-S1	Schalter „Anlage EIN/AUS“, NO
-S2	Taster „Oberwange senken“, NO
-S3	Taster „Oberwange heben“, NO
-P1	Meldeleuchte „Anlage EIN“
-P2	Meldeleuchte „Spannwangen geschlossen“
-P3	Meldeleuchte „Störung“

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022		
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Beschreibung des Arbeitsauftrags	Elektroniker/-in für Betriebstechnik	

3 Funktionsbeschreibung gemäß Kundenauftrag

In der Grundstellung sind die Spannwanen nicht geschlossen und die Biegewange in der Position unten.

Mit dem Schalter -S1 wird die Anlage ein- bzw. ausgeschaltet. Ist die Anlage ausgeschaltet, ist kein Aktor aktiv. Ist die Anlage eingeschaltet, leuchtet die Meldeleuchte -P1.

Mit dem Taster -S2 wird der Motor -M1 im Tippbetrieb im Linkslauf eingeschaltet, bis der (Druck-)Sensor -B11 meldet, dass die Spannwanen geschlossen sind. Sind die Spannwanen geschlossen leuchtet die Meldeleuchte -P2.

Die Biegewange wird manuell angehoben und das eingelegte Blech wird gebogen. Nachdem die Biegewange wieder gesenkt wurde, wird mit dem Taster -S3 der Motor -M1 im Rechtslauf eingeschaltet. Wird der Taster -S3 losgelassen oder der Grenztaster -B12 betätigt, wird der Motor -M1 abgeschaltet.


Der Motor -M1 wird mit einem Motorschutzschalter geschützt. Löst die Motorschutzeinrichtung aus, wird der Motor abgeschaltet und die Meldeleuchte -P3 leuchtet.

Die Betriebszustände des Motors -M1 werden jeweils mit einem Hilfskontakt des entsprechenden Leistungsschützes auf der Prozess-Simulationsplatine angezeigt (-P11 und -P12).

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022		
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Arbeitsplan	Elektroniker/-in für Betriebstechnik	

Beschreiben Sie in kurzen Sätzen die Realisierung des vorliegenden Arbeitsauftrags.

Nr.	Schritte

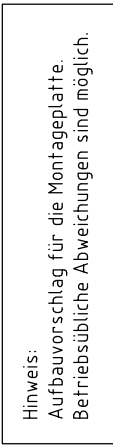

Die Pos.-Nr:n. beziehen sich auf die Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb Seiten 4, 5 und 6.

[illegible]



Die Pos.-Nrn. beziehen sich auf die Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb Seiten 4, 5 und 6.

[illegible]

IHK	Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022		Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Bedieneinheit	
	Elektroniker/-in für Betriebstechnik			

Funktion	Ziel	Klemme	Brücke	Ziel
Reihenklemme -X1 230/400 V				
L1		1	-F1:1	
		2		
L2		3		
		4		
L3		5		
		6		
N		7		
		8	-T1:2	
PE		9/PE	M-Platte	
		10/PE	-X2:12	
		11/PE	-X3:20	
		12		
		13		
		14		
		15/PE	-X4:30	
		16		
		17		
		18		
		19/PE		
		20		
		21		
		22		
		23/PE		
		24		
		25		
		26		


Funktion	Ziel	Klemme	Brücke	Ziel
Reihenklemme -X2 24 V DC				
L+		1		-F2:2
		2		-X3:1
		3		-X4:1
		4		-X4:2
		5		
		6		
L-		7		-T1:4
		8		-X3:3
		9		-X4:3
		10		-X4:4
		11		
		12		-X1:10
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
		19		
		20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		

Funktion	Ziel	Klemme	Brücke	Ziel
Reihenklemme -X3 Bedienelemente				
1L+		1		-X2:2
		2		
1L-		3		-X2:8
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
		19/PE		
		20/PE		-X1:11


Funktion	Ziel	Klemme	Brücke	Ziel
Reihenklemme -X4 Automatisierungssystem				
2L+	-X2:3	1		AS
3L+	-X2:4	2		E/A
2L-	-X2:9	3		AS
3L-	-X2:10	4		E/A
E1		5		E1
E2		6		E2
E3		7		E3
E4		8		E4
E5		9		E5
E6		10		E6
E7		11		E7
E8		12		E8
E9		13		E9
E10		14		E10
E11		15		E11
E12		16		E12
E13		17		E13
E14		18		E14
A1		19		A1
A2		20		A2
A3		21		A3
A4		22		A4
A5		23		A5
A6		24		A6
A7		25		A7
A8		26		A8
A9		27		A9
A10		28		A10
		29/PE		
	-X1:15	30/PE		

Funktion	Ziel	Klemme	Ziel
Steckkartenhalter -X10 Anlagensimulation			
		2 a	
		2 c	-B12/NC
4L+ -X2:5		4 a	+24 V
		4 c	-B12/NO
		6 a	
		6 c	
		8 a	
		8 c	
		10 a	
		10 c	-R13
		12 a	
		12 c	
		14 a	-R14
		14 c	
		16 a	
		16 c	
		18 a	-B11/NC
		18 c	
		20 a	-B11/NO
		20 c	-R11
		22 a	
		22 c	
		24 a	-R12
		24 c	
		26 a	
		26 c	
		28 a	-B13:2
4L- -X2:11		28 c	0 V
		30 a	-B14:2
		30 c	
		32 a	
		32 c	

IHK	Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022		Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Steckkartenhalter
	Elektroniker/-in für Betriebstechnik		

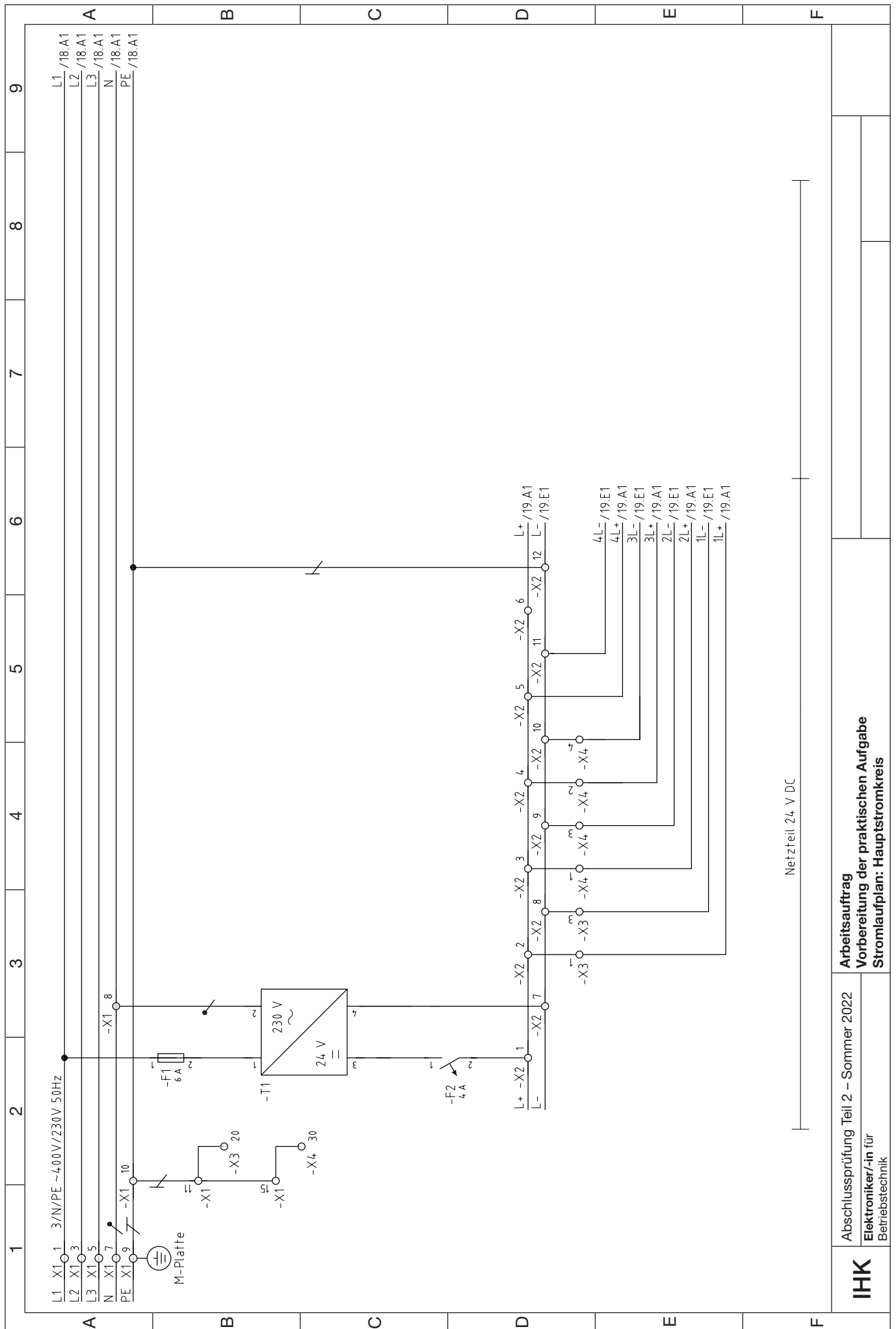

[illegible]

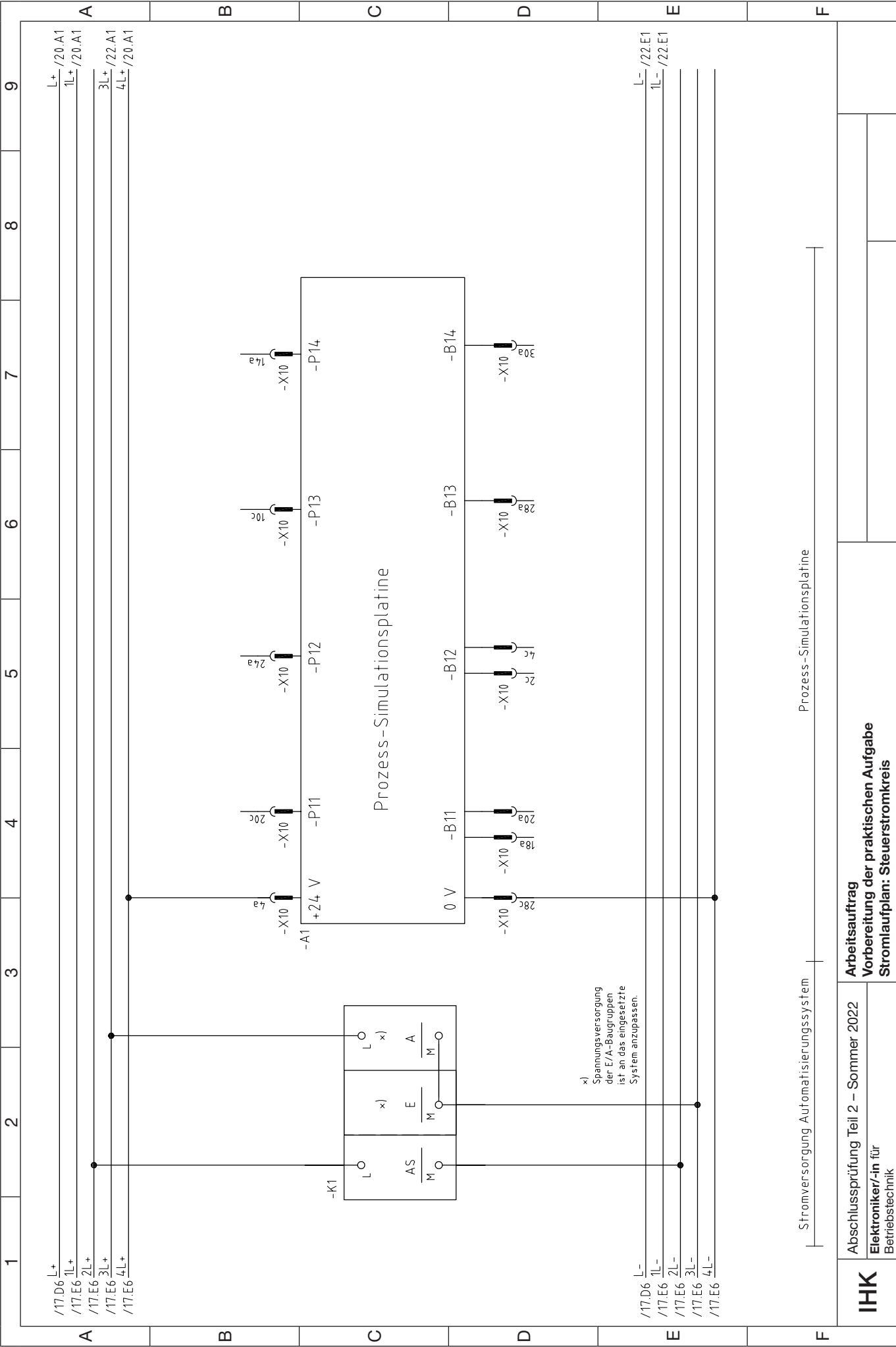

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	/19.A9 L ⁺ /19.A9 IL ⁺ /19.A9 4L ⁺								L ⁺ /21.A1 IL ⁺ /21.A1 4L ⁺ /21.A1
B									
C									
D									
E									
F									
Eingänge $-X_4^{15}$ $-X_4^9$ $-X_4^7$ $-X_4^4$ $-X_4^8$ $-X_4^6$ $-X_4^{11}$ $-X_4^{12}$ E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8									
IHK			Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022			Arbeitsauftrag			
Elektroniker/-in für Betriebstechnik						Vorbereitung der praktischen Aufgabe			
						Anschlussplan: Eingabebaugruppe			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	/20.A9 L+ /20.A9 1L+ /20.A9 4L+									
B										
C										
D	Eingänge 13 -X_{L4} 14 -X_{L4} 15 -X_{L4} 16 -X_{L4} 17 -X_{L4} 18 -X_{L4} E9 E10 E11 E12 E13 E14 AE1 AE2									
E										
F										
IHK		Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022			Arbeitsauftrag					
		Elektroniker/-in für Betriebstechnik			Vorbereitung der praktischen Aufgabe					
					Anschlussplan: Eingabebeaugruppe					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A B C D E F /19.A.9 3L+ Ausgänge 3L+ /23.A.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L- L- /23.E.1 1L- /23.E.1								
A B C D E F /19.E.9 L- /19.E.9 1L-								

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022		
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Zuordnungsliste	Elektroniker/-in für Betriebstechnik	

Ein betriebsspezifischer Ausdruck der Zuordnungsliste ersetzt diese Liste.

↓ Systembezogene Operanden sind hier einzutragen.

Operand	Operand	Betriebsmittel- kennzeichnung	Funktion
Eingänge:			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Analog- Eingänge:			
1			
2			
Ausgänge:			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Analog- Ausgänge:			
1			
2			

Merker:			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Zeiten:			
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Zähler:			
1			
2			
3			
4			

Systembezogene Operanden:			

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022		
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Programmdokumentation	Elektroniker/-in für Betriebstechnik	

Diese Vorlage kann für handgeschriebene Dokumentationen verwendet werden, sofern keine Ausdrucke möglich sind.

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022		
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 (Auszug)	Elektroniker/-in für Betriebstechnik	

Allgemein:

Die fertiggestellte funktionsfähige elektrische Anlage ist nach DIN VDE 0100-600 zu prüfen. Zur Dokumentation der Prüfung kann dieses Prüfprotokoll oder ein betriebsspezifisches Protokoll eingesetzt werden. Das Protokoll ist am Prüfungstag mitzubringen.

Kunden-Nr.:	Prüfprotokoll-Nr.:	Blattnummer:																																					
Auftraggeber:		Auftragnehmer:																																					
Anlage:		Prüfer:																																					
Prüfung nach:																																							
☐ Neuanlage ☐ Erweiterung ☐ Änderung ☐ Instandsetzung																																							
Besichtigung - Schaltungsunterlagen komplett ☐ OK ☐ nicht OK - Vervollständigung aller Unterlagen, Übereinstimmung - Betriebsmittel ☐ OK ☐ nicht OK - Richtige Auswahl, keine Schäden, Betriebsmittelkennzeichnung - Leistungsanschlüsse ☐ OK ☐ nicht OK - Isolierung, Absetzen, Befestigung - Leitungswahl und Verlegung ☐ OK ☐ nicht OK - Leitungstyp, Querschnitt, Farbe, ordnungsgemäße Verlegung - PE- und N-Leiter ☐ OK ☐ nicht OK - Auswahl, Anschluss, Verlegung, Kennzeichnung - Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren ☐ OK ☐ nicht OK - Fingersicherheit, Abdeckungen - Überstromschutzeinrichtungen ☐ OK ☐ nicht OK - Auswahl, Einstellungen - Zum Zeitpunkt der Prüfung keine erkennbaren Mängel ☐ OK ☐ nicht OK																																							
Messen/Prüfen - Durchgängigkeit des Schutzleiters gemessener Wert: _____ ☐ OK ☐ nicht OK - Isolationsmessung <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>Messpunkte</th> <th>Klemmen</th> <th>Messwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th>Messpunkte</th> <th>Klemmen</th> <th>Messwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> ☐ OK ☐ nicht OK				Messpunkte	Klemmen	Messwert																Messpunkte	Klemmen	Messwert															
Messpunkte	Klemmen	Messwert																																					
Messpunkte	Klemmen	Messwert																																					
Fortsetzung auf der nächsten Seite																																							

Messen/Prüfen (Fortsetzung)

- RCD ☐ OK ☐ nicht OK
 - Berührungsspannung
- Auslösezeit im Stromkreis mit RCD gemessener Wert: _____ ☐ OK ☐ nicht OK
- Drehfeldprüfung ☐ OK ☐ nicht OK
 - (Rechtsdrehfeld)

Erprobung

- Funktion der Anlage ☐ OK ☐ nicht OK
 - Funktion gemäß Schaltplan
- Funktion RCD ☐ OK ☐ nicht OK
 - Prüftaste aktivieren

☐ Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik und ist mängelfrei.

Ort

Datum

Unterschrift

Unterschrift Ausbildender